


EJERCICIOS DEL TP1 (CUARTA PARTE)

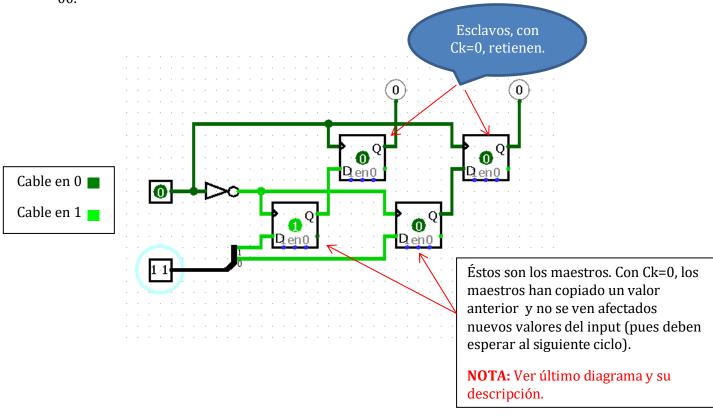14) Dado un registro con 2 flip flops M-E que cuando Ck = 0 guarda 10 y recibe del exterior 11. Dibujar el registro completo con sus 4 flip flops (2 Maestros – 2 Esclavos), indicando cuáles retienen, cuáles copian y el valor 1/0 de los cables. Repetir el dibujo cuando Ck = 1. Repetir el dibujo cuando vuelve a ser Ck = 0 recibiendo ahora del exterior 00.



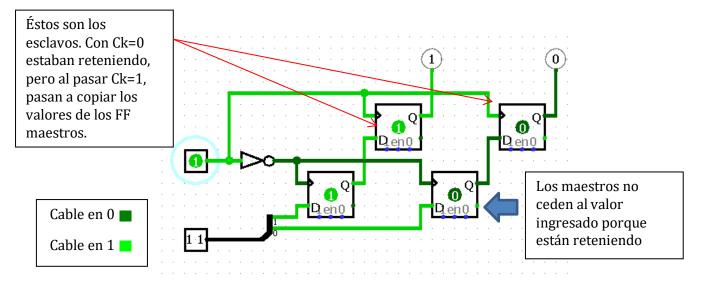

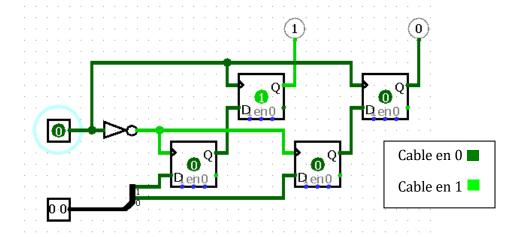

Se vuelve a la situación del primer diagrama, donde los maestros, con Ck=0 están en modo copia y, efectivamente, han copiado los valores enviados por el input (estos valores copiados debieron estar en puerta antes del cambio del Ck, de otra forma, la copia no se realiza, que es la situación ilustrada en el primer diagrama). Los FF superiores, es decir, los esclavos, ahora están reteniendo.