
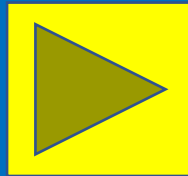


Construyendo una UAL

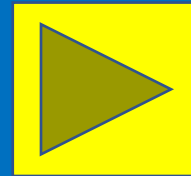Integrando todos los conocimientos de Circuitos Combinacionales



**Sumador
Restador**



**Circuitos para
los Flags**

Al finalizar cada video, realice por si solo las operaciones, ejercicios y demostraciones descriptas, repitiendo el video y la experiencia hasta hacerlo en forma totalmente autónoma.